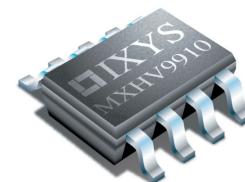


В данной статье будут рассмотрены новые высоковольтные LED-драйвера от IXYS типа MXHV9910.

Высоковольтный LED-драйвер MXHV9910 от IXYS

Игорь Васильев, г. Киев



MXHV9910 является недорогим высоковольтным драйвером светодиодов высокой яркости (HB), с высоким КПД, изготовлен с использованием BCDMOS-технологии с кремнием на изоляторе (SOI) производства компании IXYS. Этот драйвер имеет такое внутреннее устройство (рис.1), что может работать в сети переменного тока или от 8 до 450 В постоянного тока. Универсальный диапазон входного напряжения питания позволяет эту ИМС использовать в широком диапазоне LED приложений (рис.2), таких как плоские дисплеи с RGB-подсветкой, вывески, декоративное светодиодное освещение и изделия для замены ламп накаливания.

MXHV9910 IC используется как понижающий преобразователь. Особенности драйвера – это фиксированная частота и метод управления пиковым током, что является идеальным выбором для питания нескольких светодиодов при последовательным или параллельным включениям. Внешний резистор

ИМС работает по схеме частотно-импульсной модуляции (PFM) с постоянным контролем пикового тока. Драйвер стабилизирует ток в светодиодах, сравнивая с опорным напряжением напряжение на резистивном датчике тока, подключенным к выходу CS микросхемы. Когда на затвор внешнего MOSFET-транзистора поступает разрешающий сигнал, LED-драйвер начинает накапливать энергию на катушке индуктивности или первичной обмотке трансформатора, затем энергия поступает прямо на светодиоды.

Когда, при подаче входного питания, напряжение на выводе V_{DD} достигает порогового значения внутреннего напряжения питания низковольтной части схемы, напряжение на выводе GATE увеличивается, и внешний MOSFET-транзистор переходит в открытое состояние. Величина выходного тока контролируется посредством ограничения внешним MOSFET-транзистором пикового тока катушки индуктивности. Напряжение, падающее на резистивном датчике, подключенным последовательно к истоку внешнего MOSFET-транзистора, поступает на вход CS. Когда данное напряжение достигает порогового значения срабатывания компаратора, напряжение на выводе GATE уменьшается, и внешний MOSFET-транзистор закрывается.

Источником опорного напряжения служит встроенный в ИМС источник калиброванного напряжения 250 мВ, и эту величину можно изменять путем изменения напряжения на вход LD.

Для реализации аналогового диммирования либо для реализации функции мягкого включения на вход LD микросхемы

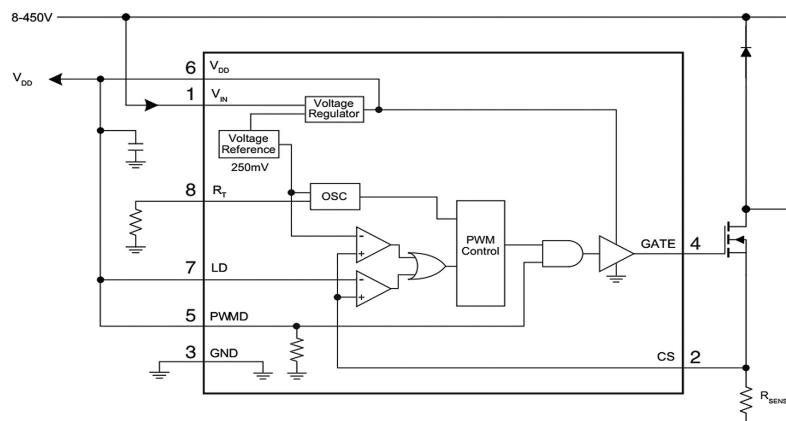


Рис.1

задает максимальный ток в цепочке светодиодов. Кроме того, димминг может быть реализован либо через подачу напряжения постоянного тока на LD вывод, либо путем подачи широтно-импульсной модулированного цифрового сигнала на вывод PWMD (обычно, с частотой 500 Гц).

MXHV9910 доступен в стандартном 8-выводном SOIC-корпусе и SOIC-корпусе с дополнительным теплоотводом (EP). Использование четырехслойной печатной платы может улучшить рассеивание тепла (согласно EIA/JEDEC JESD51-5). Предельные электрические режимы этой ИМС при температуре 25°C приведены в таблице.

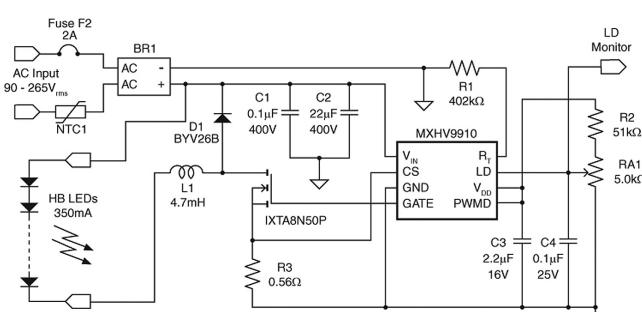


Рис.2

может быть подано другое (меньшее) опорное напряжение (рис.3). Мягкое включение (soft-start) постепенное нарастание тока на светодиодах при включении светильника с целью дополнительного продления ресурса светодиодов. В случае отсутствия необходимости в мягком включении вход LD микросхемы следует подключить к выходу VDD.

Свечение светодиодов может контролироваться либо путем линейного изменения величины тока через светодиоды, либо включением/отключением этого тока при его постоянной величине. Линейная регулировка яркости свечения светодиодов осуществляется путем подачи контролирующего напряжения величиной от 0 до 250 мВ на вход LD. Таким образом, изменяется порог срабатывания компаратора и происходит регулировка значения выходного тока. Подача напряжения более 250 мВ на вход LD не приводит к изменению установленной средней величины выходного тока. Для получения тока большей величины необходимо уменьшить номинал R_{sense} (рис.1).

Управление яркостью свечения светодиодов также осуществляется путем подачи внешнего ШИМ сигнала на вывод PWMD. ШИМ сигнал может быть сгенерирован микроконтроллером или генератором импульсов с коэффициентом заполнения импульсов, пропорциональным степени яркости свечения светодиодов. В этом режиме величина тока через светодиоды может быть в одном из двух положений: ноль или значение номинального тока, установленное R_{sense} , подключенное

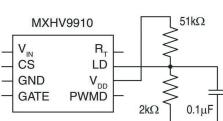


Рис.3

ченным к истоку внешнего MOSFET-транзистора. Используя данный метод, невозможно добиться яркости свечения светодиодов более той, которая ограничена внутренне установленным порогом срабатывания компаратора.

Драйвер MXHV9910 не требует громоздких пуско-наладочных резисторов, как правило, необходимых для контроллеров в автономном режиме. Внутренний регулятор напряжения обеспечивает достаточное напряжение и ток для питания внутренних цепей микросхем. Когда входное напряжение на V_{IN} больше чем 12 В, внутренний регулятор дает на выходе V_{DD} напряжение 7,8 В, которое может быть использовано в качестве напряжения питания для внешних схем. Выход V_{DD} микросхемы должен быть соединен с «землей» с помощью конденсатора с низким ESR для подавления высокочастотных помех (типовое значение 0,1 мкФ).

MXHV9910B является прямой заменой для Supertex's HV9910B и имеет преимущества благодаря наличию корпуса с дополнительным теплоотводом (MXHV9910BE), большей удельной мощности (в 2,5 раза), что позволяет расширить области применения и улучшить надежность по сравнению с HV9910B. А также имеет меньший ток потребления в режиме ожидания: ($I_{INSD}=0,6$ мА против 1 мА), т.е. меньшие потери и более выгодную цену.

За дополнительной технической информацией, а также по вопросам приобретения продукции IXYS обращайтесь в центральный офис Компании СЭА, официального дистрибутора IXYS на территории Украины, по тел. (044) 291-00-41 (внутр. 804) или e-mail: info@sea.com.ua.

МИР КОРПОРАЦИИ



IGBT транзисторы, широкий спектр тиристоров, GTO тиристоры, выпрямительные диоды

Радиочастотные MOSFET транзисторы с линейной характеристикой на высоких частотах, драйверы управления для них, быстродействующие драйверы для RF диодов, GaAs диоды Шоттки



Микропроцессоры



Твердотельные реле, оптопары, микросхемы для телекоммуникационного оборудования, солнечные элементы



СВЧ-компоненты на основе GaAs, линейные СВЧ-усилители мощности, малошумящие СВЧ-усилители с широким динамическим диапазоном, малошумящие предварительные усилители для медицинской аппаратуры



Компания СЭА

электроника электротехника компоненты оборудование



www.ixys.com

- технологии для повышения эффективности преобразования энергии
- продукты для транспортной, медецинской и телекоммуникационной отрасли
- создания экологически чистой энергии
- повышения автоматизации



Украина, 02094, г. Киев, ул. Краковская, 13-Б
тел.: (044) 291-00-41, факс: (044) 291-00-42
www.sea.com.ua | info@sea.com.ua